


Nama : Riska Putri Damayanti



NIM : L200180209


Kelas : G

## Tugas Modul 4

### Nomor 1

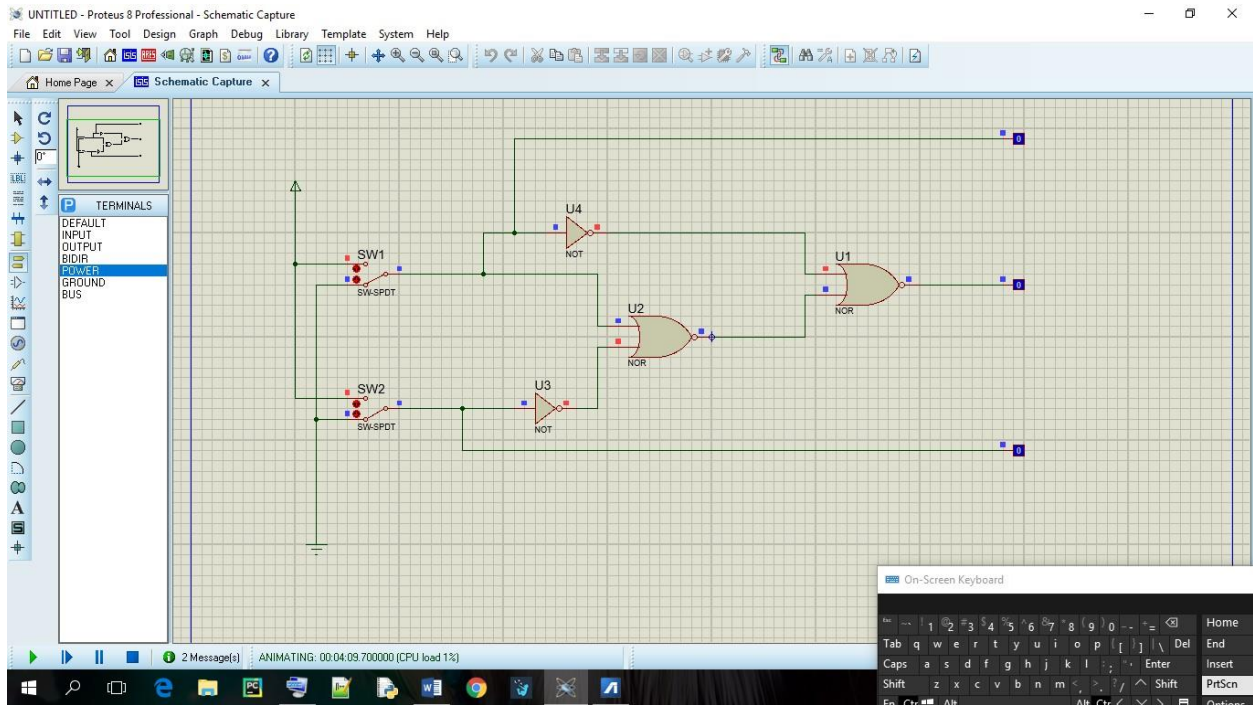

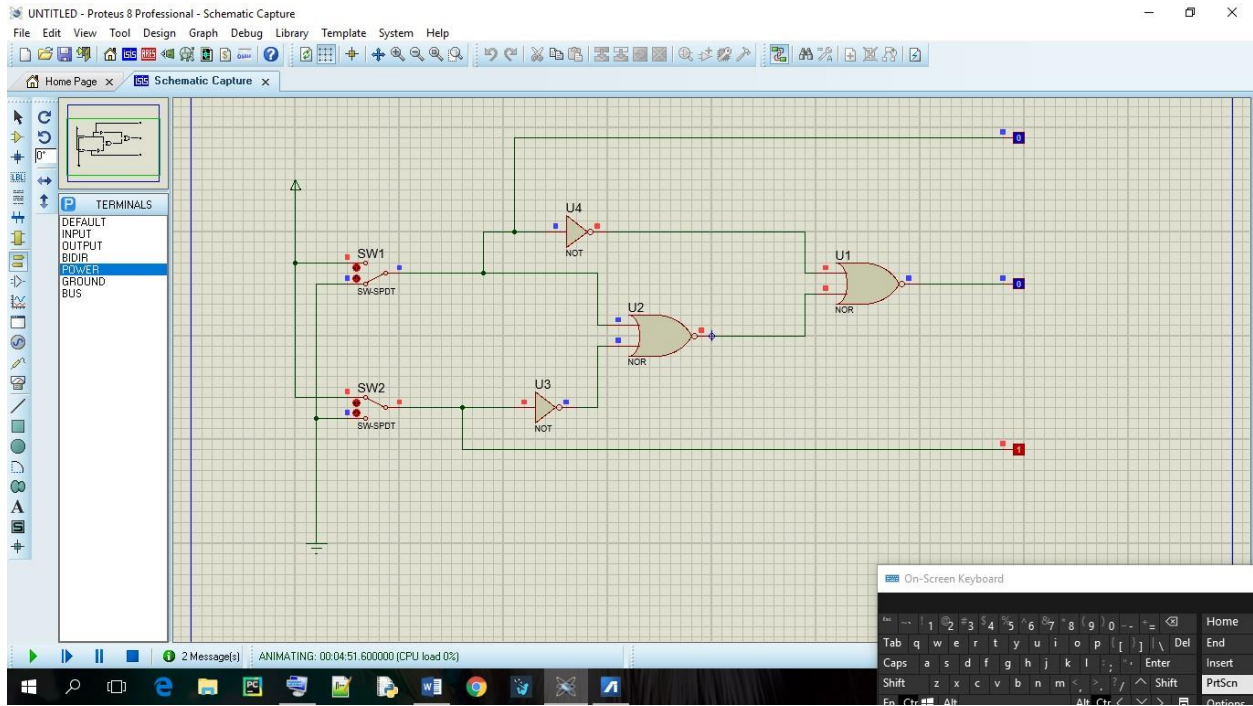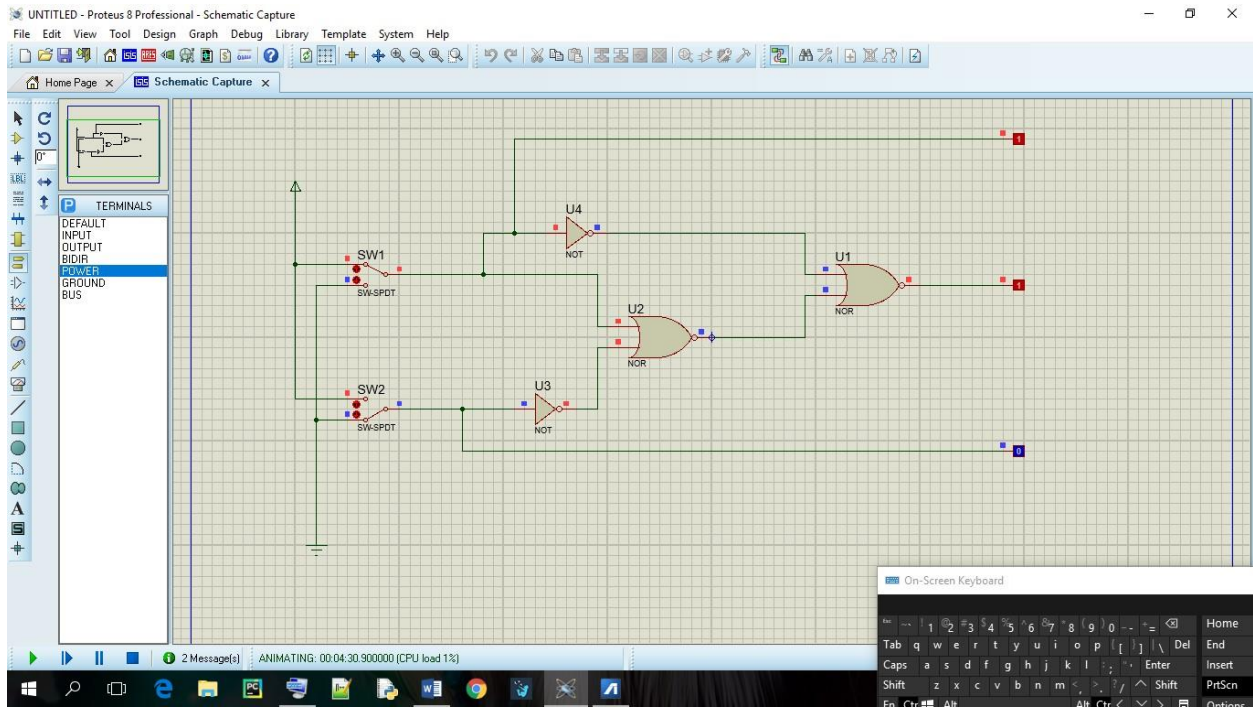

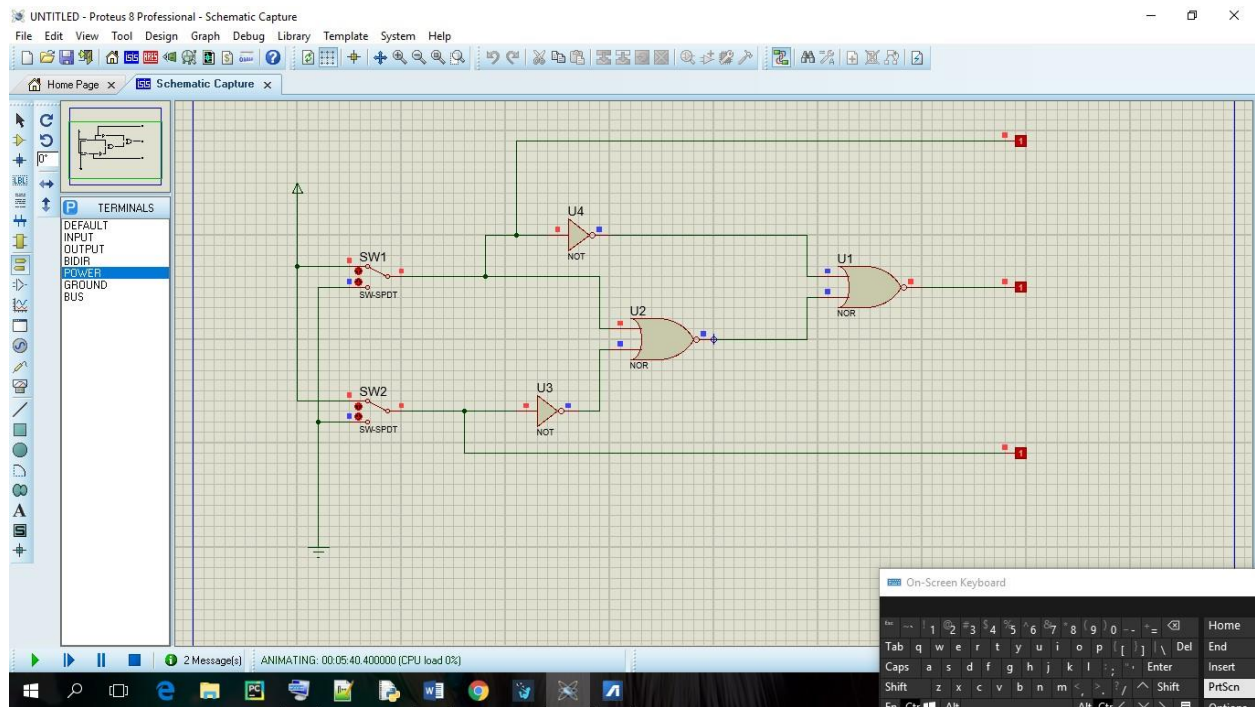

Tabel Kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	1


Diagram Waktu

L1				
L2				
L3				

Fungsi Boolean

$$L3 = \overline{L1} + (\overline{L1} + L2)$$

## Nomor 2

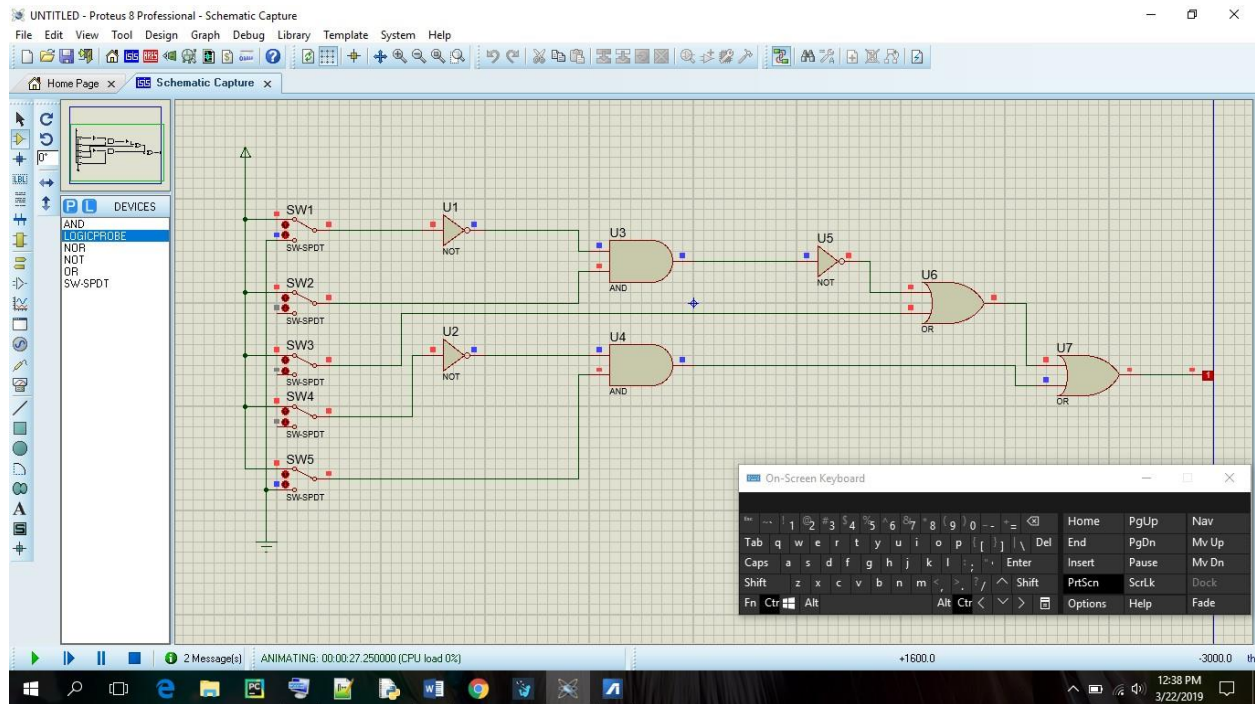

CFungsi Boolean

$$F = (\overline{A} \cdot B + C) + (\overline{D} \cdot E)$$