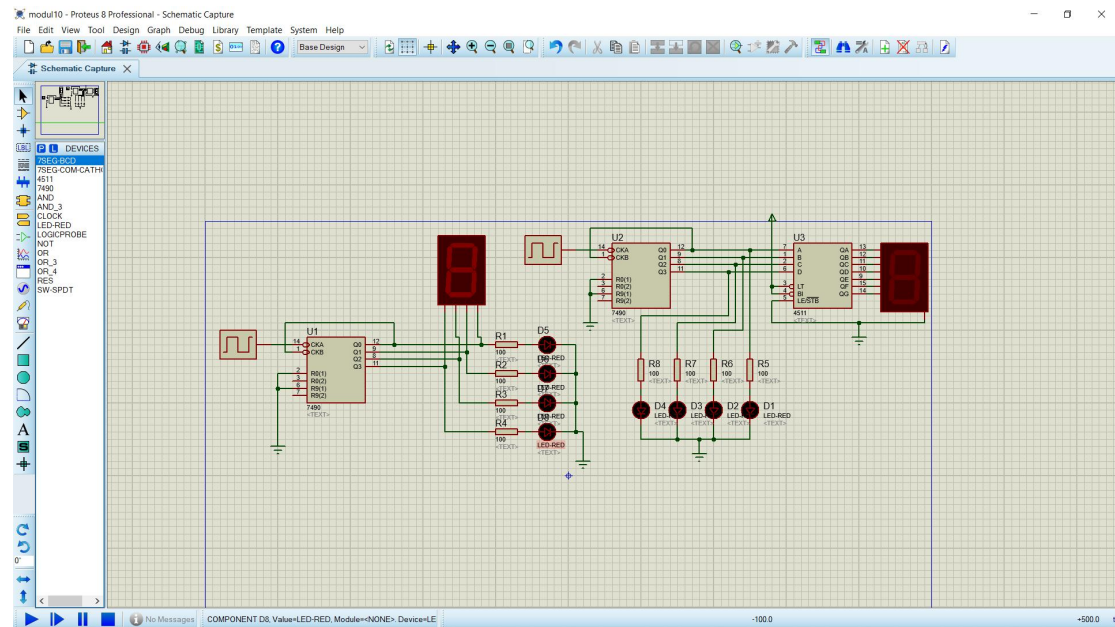


Nama : Riska Putri Damayanti
NIM:L200180209
Kelas: G

PRAKTIKUM MODUL 10



Percobaan 1

Input clock	Output LED				Output Seven Segment
	D1	D2	D3	D4	
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	1
3	0	1	0	0	2
4	1	1	0	0	3
5	0	0	1	0	4
6	1	0	1	0	5
7	0	1	1	0	6
8	1	1	1	0	7
9	0	0	0	1	8
10	1	0	0	1	9
11	0	0	0	0	0
12	1	0	0	0	1
13	0	1	0	0	2

Percobaan 2

Input clock	Output LED				Output Seven Segment
	D1	D2	D3	D4	
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	1
3	0	1	0	0	2
4	1	1	0	0	3
5	0	0	1	0	4
6	1	0	1	0	5
7	0	1	1	0	6
8	1	1	1	0	7
9	0	0	0	1	8
10	1	0	0	1	9
11	0	0	0	0	0

No 3

Pada percobaan 1 dan 2 memiliki persamaan yaitu pada output LED nya yang mempunyai nilai yang sama