
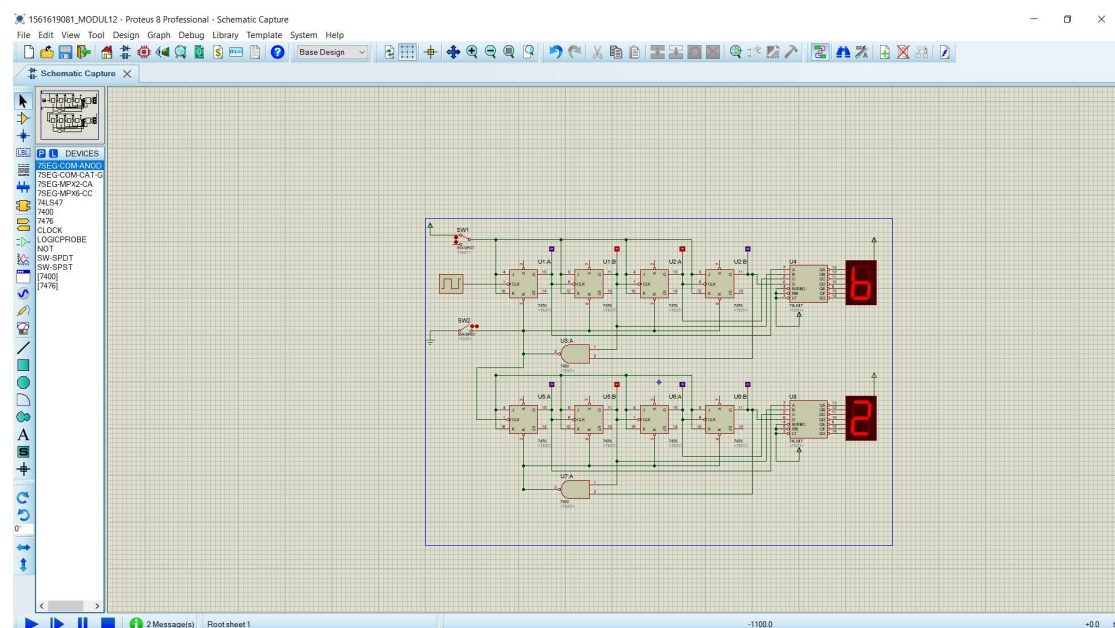


Kelas:G

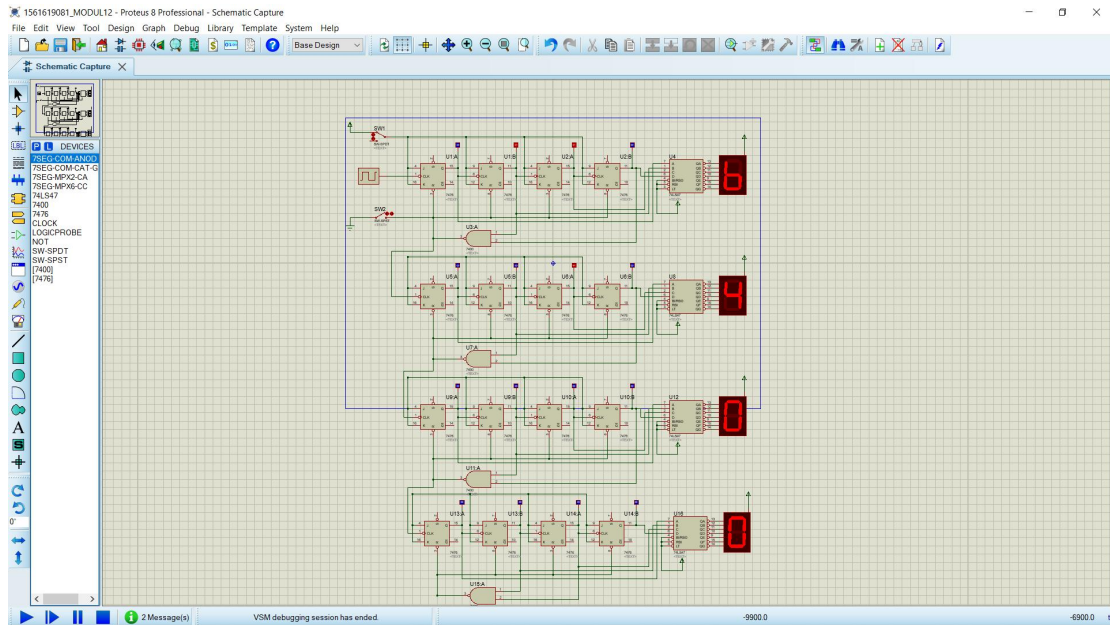



NO 5

memberi izin masuk dan mengakibatkan hitungan angka menjadi lebih cepat

NO 7

Menghubungkan dan memutuskan suatu sambungan arus listrik pada dua arah sambungan

NO 8

menghubungkan dan memutuskan arus satu arah

## TUGAS MODUL 12(Membuat rangkaian Jam Digital)

